

## 4.6.7 Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem

---

**Př. 1:** Efektivní hodnota síťového napětí je  $230\text{ V}$ . Urči jeho amplitudu.

**Př. 2:** Žárovka  $100\text{ W}$  je připojena k síťovému napětí  $230\text{ V}$ . Urči největší okamžitou hodnotu proudu, který přes žárovku prochází.